# ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рабочая тетрадь

Преподаватель	
Студент	
Группа	
Вариант	
Зачёт	
Пата	

## Лабораторная работа 6

#### ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА

#### Задачи

- 1. Изучить устройство, принцип действия, схемы возбуждения и режимы работы двигателя постоянного тока.
- 2. Выбрать параметры двигателя постоянного тока параллельного возбуждения и снять его характеристики.
- 3. Записать выводы по результатам.

## Ход работы

• Рассчитать цепь (Рис.1).

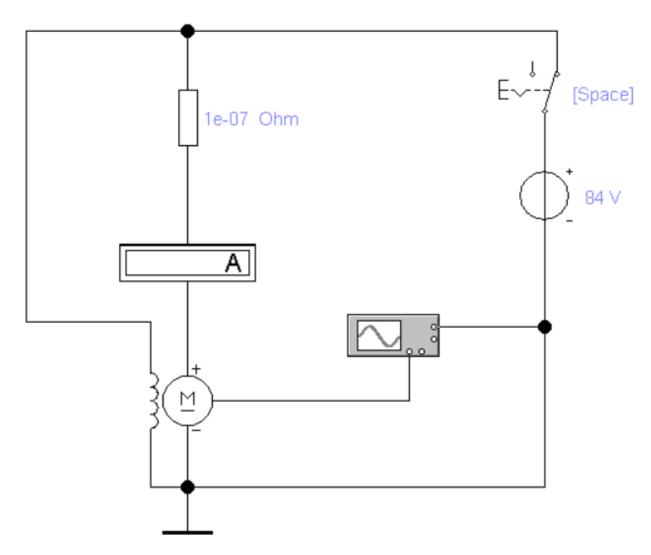


Рис.1: Цепь при двигателе постоянного тока.

• Заполнить таблицу.


Таблица "Двигатель постоянного тока"


R_я, Ом		n_я, об/ мин	I_я, А	М, Н*м	R_я, Ом		n_я, об/ мин	I_я, А	М, Н*м	R_я, Ом		n_я, об/ мин	I_я, А	М, Н*м
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	0	0	0	0
0	0,1	1166	8,954	80,17	2	0,2	982	7,535	56,78	4	0,3	968	6,322	39,97
0	0,2	1992	8,954	80,17	2	0,4	1526	7,535	56,78	4	0,6	1380	6,322	39,97
0	0,3	2227	8,954	80,17	2	0,6	1787	7,535	56,78	4	0,9	1568	6,322	39,97
0	0,4	2361	8,954	80,17	2	0,8	1912	7,535	56,78	4	1,2	1653	6,322	39,97
0	0,5	2417	8,954	80,17	2	1,0	1974	7,535	56,78	4	1,5	1691	6,322	39,97
0	0,6	2441	8,954	80,17				•	56,78		1,8	1710	6,322	39,97
0	0,7	2451	8,954	80,17	2	1,4	2015	7,535	56,78	4	2,1	1718	6,322	39,97

## Продолжение таблицы..

R_я, Ом	t, c	n_я, об/ мин	I_я, А	М, Н*м	R_я, Ом	t, c	n_я, об/ мин	I_я, А	М, Н*м	R_я, Ом		n_я, об/ мин	I_я, А	М, Н*м
6	0	0	0	0	8	0	0	0	0	10	0	0	0	0
6	0,35	821	5,508	30,34	8	0,4	699	4,829	23,32	10	0,5	710	4,437	19,69
6	0,7	1183	5,505	30,34	8	0,8	1035	4,829	23,32	10	1,0	994	4,437	19,69
6	1,05	1352	5,508	30,34	8	1,2	1192	4,829	23,32	10	1,5	1107	4,437	19,69
6	1,4	1432	5,508	30,34	8	1,6	1265	4,829	23,32	10	2,0	1156	4,437	19,69
6	1,75	1469	5,508	30,34	8	2,0	1299	4,829	23,32	10	2,5	1177	4,437	19,69
6	2,1	1486	5,508	30,34	8	2,4	1314	4,829	23,32	10	3,0	1185	4,437	19,69
6	2,45	1493	5,508	30,34	8	2,8	1322	4,829	23,32	10	3,5	1189	4,437	19,69

<sup>•</sup> Построить зависимости

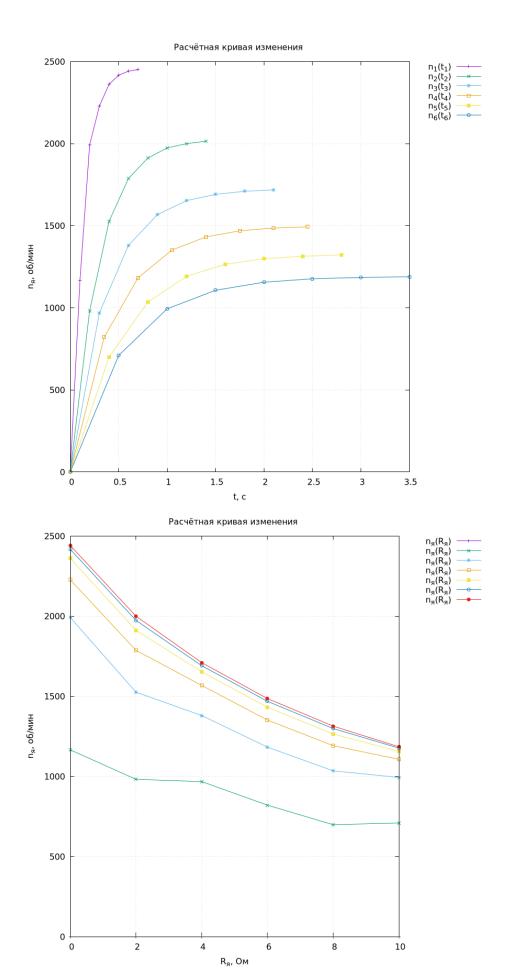

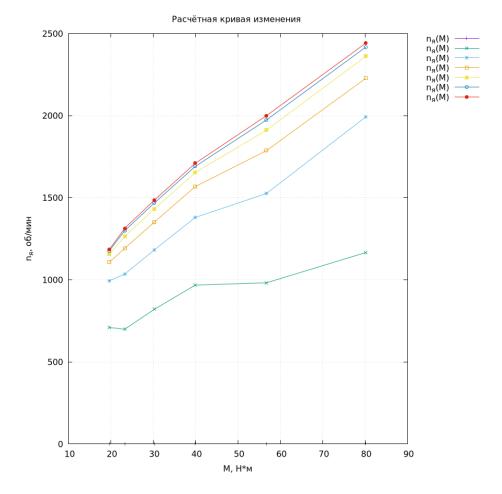

Выводы.