

# ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА

Рабочая тетрадь

Преподаватель	_____
Студент	_____
Группа	_____
Вариант	_____
Зачёт	_____
Дата	_____

Москва 2024

## Ход работы

- Рассчитать цепь (Рис.1).




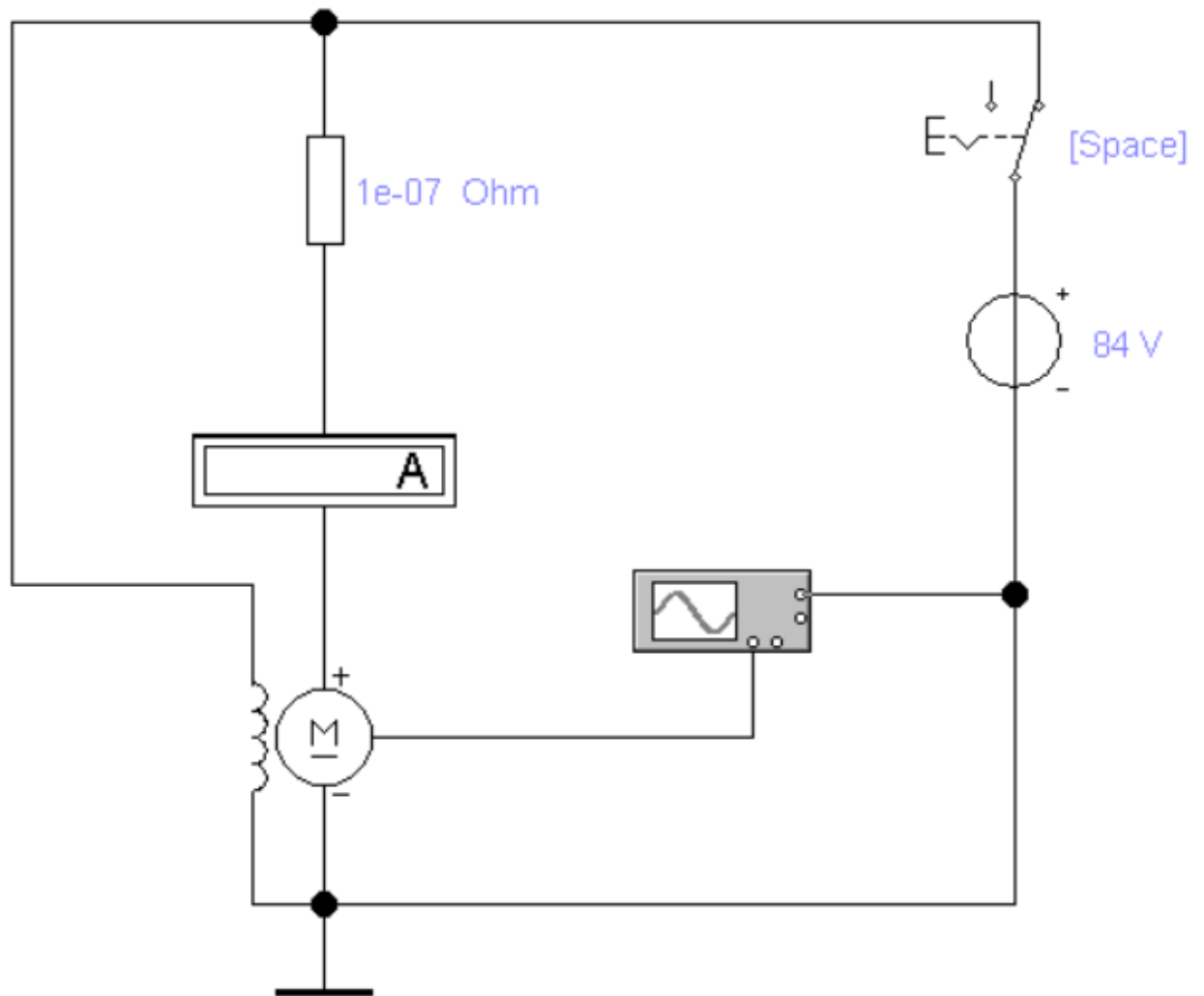


Рис.1: Цепь при двигателе постоянного тока.

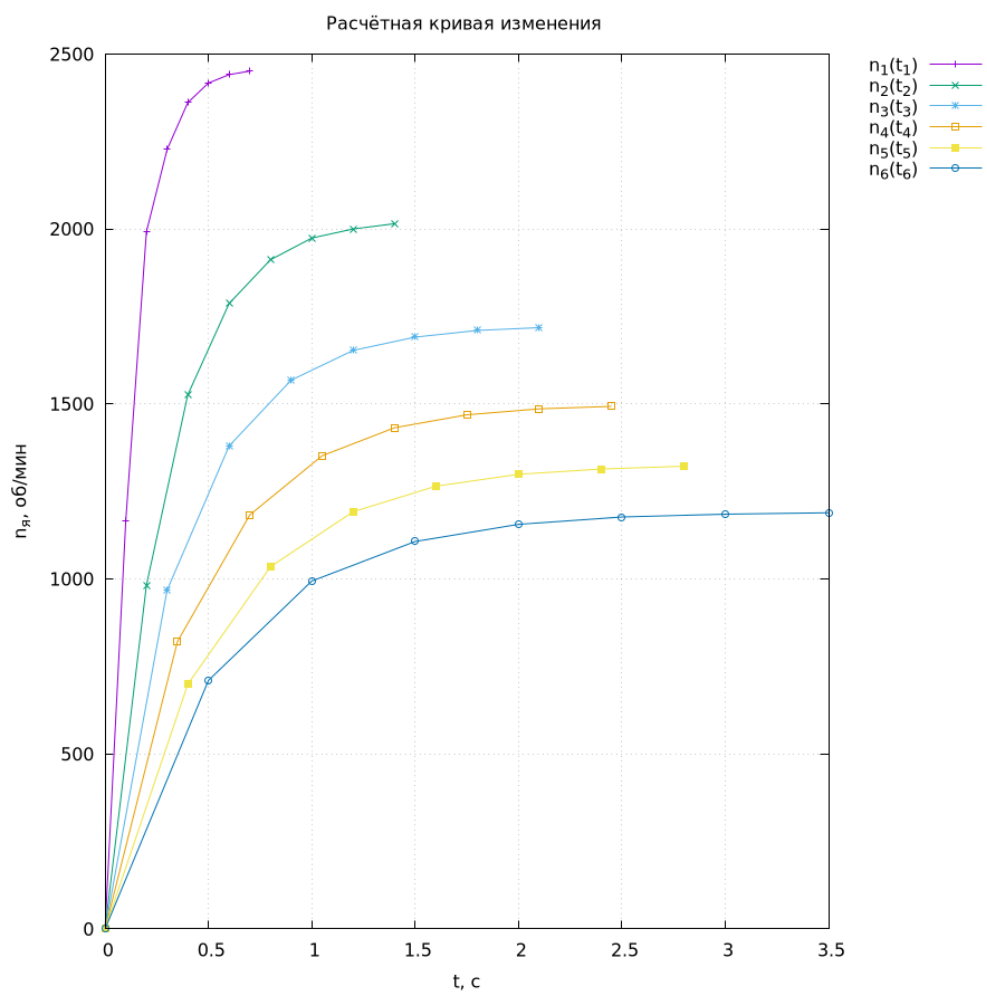- Заполнить таблицу.
- Построить зависимости



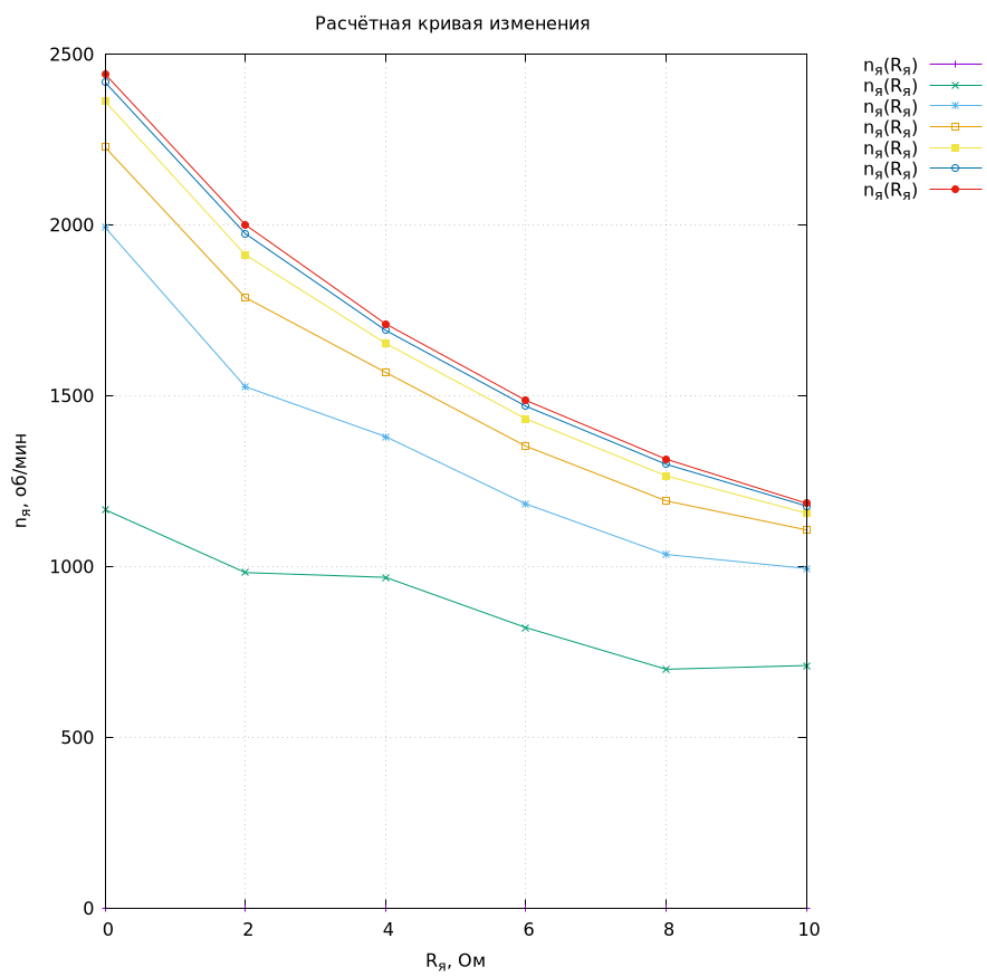

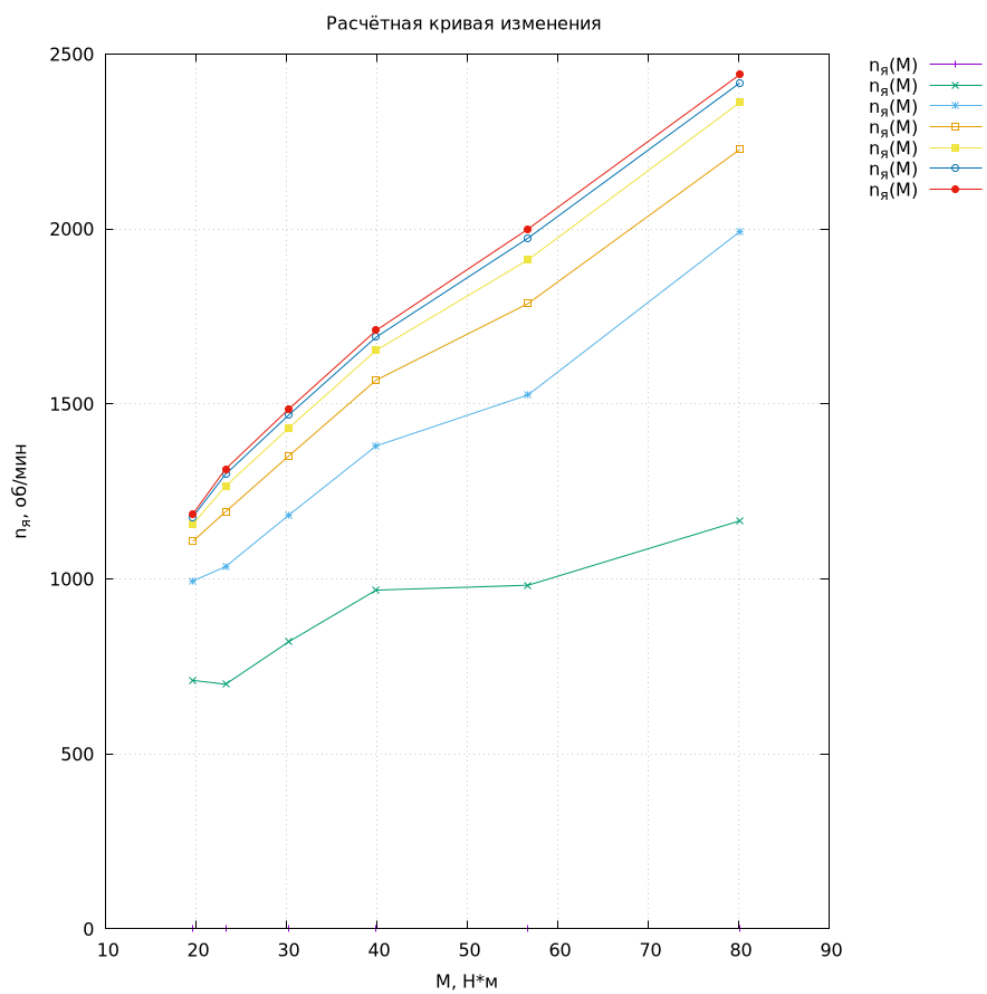

**Выводы.**